

Список радиокомпонентов к статье: Переделка китайского приемника для прослушивания жучков

Краткое описание: После изготовления жучка возникает вопрос чем его слушать. Естественно радиоприемником. Только вот каким? Хорошие приемники стоят хороших денег, а обычному юзеру часто доступны только дешевые китайские модели, чувствительность которых очень плохая, а дальность приема сигнала от жучка зависит от чувствительности приемника так же, как и от мощности жука. Об исправлении этого недостатка мы и поговорим.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
	<u>Схема 1.</u>			
C7	Конденсатор	220 пФ	1	
C10	Конденсатор	25 пФ	1	
C11	Конденсатор	82 пФ	1	
R2	Резистор	1 кОм	1	
L2	Катушка индуктивности		1	
	Антенна		1	
	<u>Схема 2.</u>			
	Биполярный транзистор	КТ368АМ	1	
C7	Конденсатор	220 пФ	1	
	Конденсатор	0.01 мкФ	1	
	Конденсатор	82 пФ	1	
	Резистор	100 Ом	1	
	Резистор	330 Ом	1	
	Резистор	47 кОм	1	
	Антенна		1	

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/tuner/tuner15.php>

Дата публикации: 2005 г.