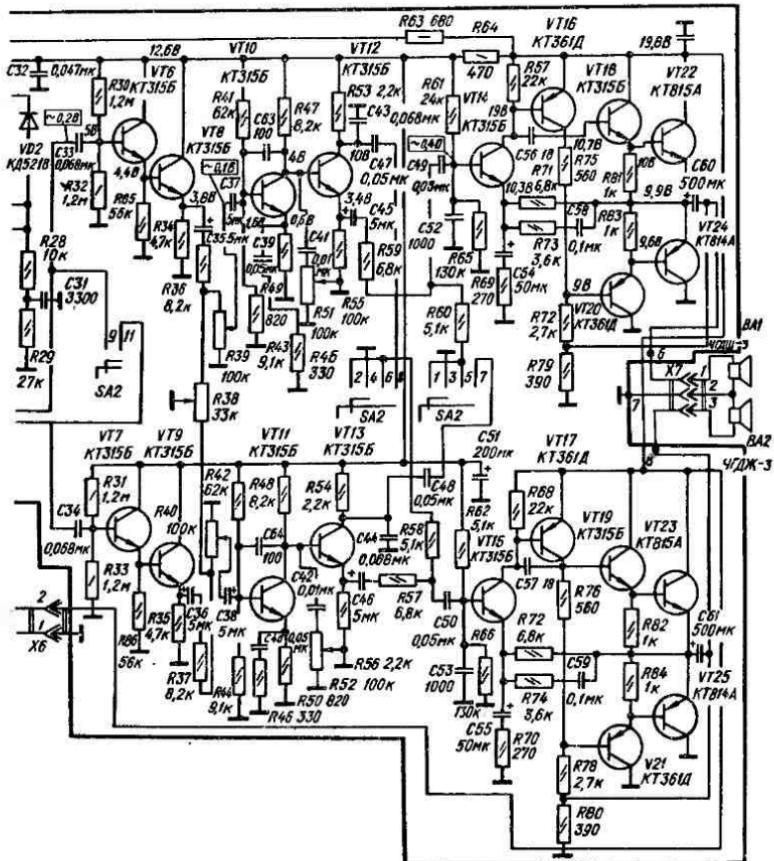


тембра и баланса) расположены на лицевой панели радиолы. На задней стенке шасси установлены гнезда антennы, заземления и акустических систем.

Катушки контуров — секционные с сердечниками из феррита марки 600НН и размерами 2,8 × 12 мм.

Схема радиолы собрана на печатной плате из фольгированного гетинакса. Гасопложение узлов и деталей на плате показано на рис. 39.


В радиоле применены: резисторы R30...R33, R64 — типа МЛТ-0,25; R63 — типа МЛТ-0,5; R38...R40, R51, R52 — типа СПЗ; остальные — типа



BC-0,125; конденсаторы C2, C9, C18, C29 — типа К31; C3, C22, C25, C27, C35...C38, C45, C46, C54, C55 — типа К50-12; C4, C20, C23 — типа КТ; C5, C17, C19, C56, C57 — типа КД; C7, C8, C16, C21 — типа КПК-МП; C39, C40, C47...C50, C58, C59 — типа МБМ; C51, C60, C61 — типа К50-16; остальные — типа К10.

Данные катушек индуктивности приведены в прил. I.

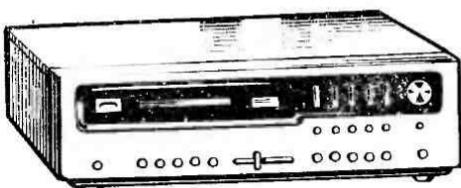«Ласпин-003-стерео» — настольный тюнер высшей группы сложности, предназначенный для приема стереофонических радиовещательных программ в УКВ диапазоне. Рас-



считан на совместную работу с любой бытовой радиоаппаратурой, имеющей стереофонический усилитель ЗЧ.

Основные технические данные

Диапазоны приемаемых волн (частот), м (МГц):	
УКВ	4,56...4,11 (65,8...73)
Чувствительность реальная при отношении сигнал/шум 26 дБ, не хуже, мкВ	2,5
Промежуточная частота, МГц	10,7 ± 0,1
Переходные затухания между стереофоническими каналами на частотах, не менее, дБ:	
300 Гц	26
1000 Гц	30
5000 Гц	26
10000 Гц	22
Селективность по зеркальному и другим дополнительным каналам, не менее, дБ	70
Полоса воспроизводимых звуковых частот, Гц:	
при стереоприеме	20...15000
при моноприеме	20...16000
Коэффициент нелинейных искажений, не более, %	2
Регулировка стереобаланса, не менее, дБ	26
Источник питания	Сеть 50 Гц напряжением 127, 220 В
Напряжение питания, В	12; 19; 21; 36; 101
Потребляемая мощность, Вт	22
Габаритные размеры, мм	462 × 267 × 119
Масса, кг	7,8


Принципиальная схема. Электрическая схема (рис. 40) и конструкция тюнера состоят из следующих блоков (рис. 41): УКВ (A1), усилитель ПЧ (A2), СД (A3), фильтров (A4), индикации (A5), управления (A6) и питания (A7).


Блок УКВ (A1) состоит из двух каскадов усилителя РЧ, гетеродина и смесителя. Входная цепь представляет собой параллельный колебательный контур, индуктивно связанный с антенной и состоящий из катушки индуктивности L_2 , конденсатора C_2 и варикапной матрицы VD_1 .


Первый каскад усилителя РЧ собран по каскодной схеме на транзисторах VT_1 , VT_2 , нагрузкой которого является контур, состоящий из катушки индуктивности L_3 , конденсатора C_5 и варикапной матрицы VD_2 . Смеситель собран на полевом транзисторе VT_3 . Напряжение усилителя РЧ поступает на затвор транзистора VT_3 , на исток его через конденсатор C_{12} — напряжение с гетеродина. Нагрузкой транзистора VT_3 является полосовой фильтр, настроенный на промежуточную частоту. Он состоит из катушек индуктивности L_6 , L_7 и конденсатора C_{24} .

Гетеродин выполнен на транзисторе VT_4 по схеме емкостной трехточки. Контур гетеродина состоит из катушки индуктивности L_8 , конденсаторов C_{15} , C_{16} и варикапной матрицы VD_4 . Особенностью блока УКВ является электронная перестройка, которая осуществляется с помощью варикапных матриц путем подачи регулирующего напряжения 4,5...22 В.


Блок усилителя ПЧ (A2) состоит из пяти усилительных каскадов, ФСС и дробного детектора. Первый каскад выполнен на транзисторах VT_1 , VT_2 , которые собраны по каскодной схеме. Нагрузкой каскада служит ФСС. Второй каскад выполнен по схеме апериодического усилителя с общим эмиттером (VT_3), третий каскад — по аналогичной схеме на транзисторе VT_4 . Последние два каскада (VT_5 , VT_6) собраны по каскодной схеме. Нагрузкой последнего каскада служит дробный детектор, собранный на диодах VD_1 , VD_2 по классической схеме с трансформаторной связью. Цепочка $R_{31}R_{32}C_{31}$ — ФНЧ, а цепочка $R_{36}C_{36}$ обеспечивает подъем в области низкочастотных частот до 46 кГц.

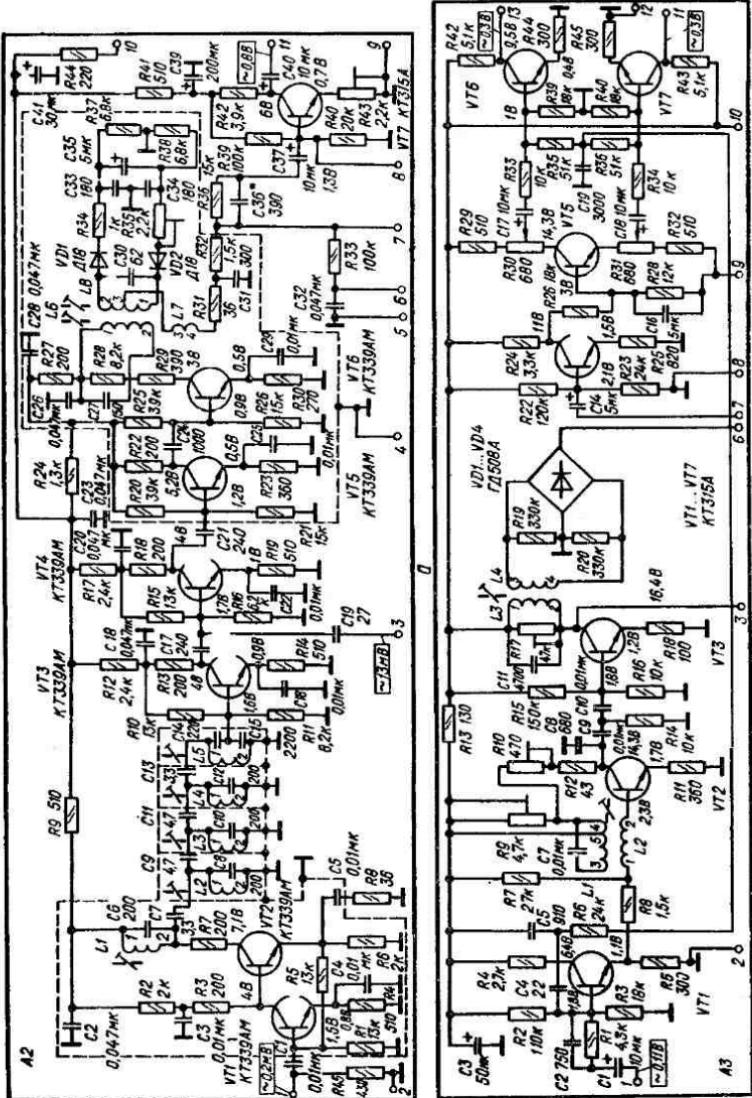

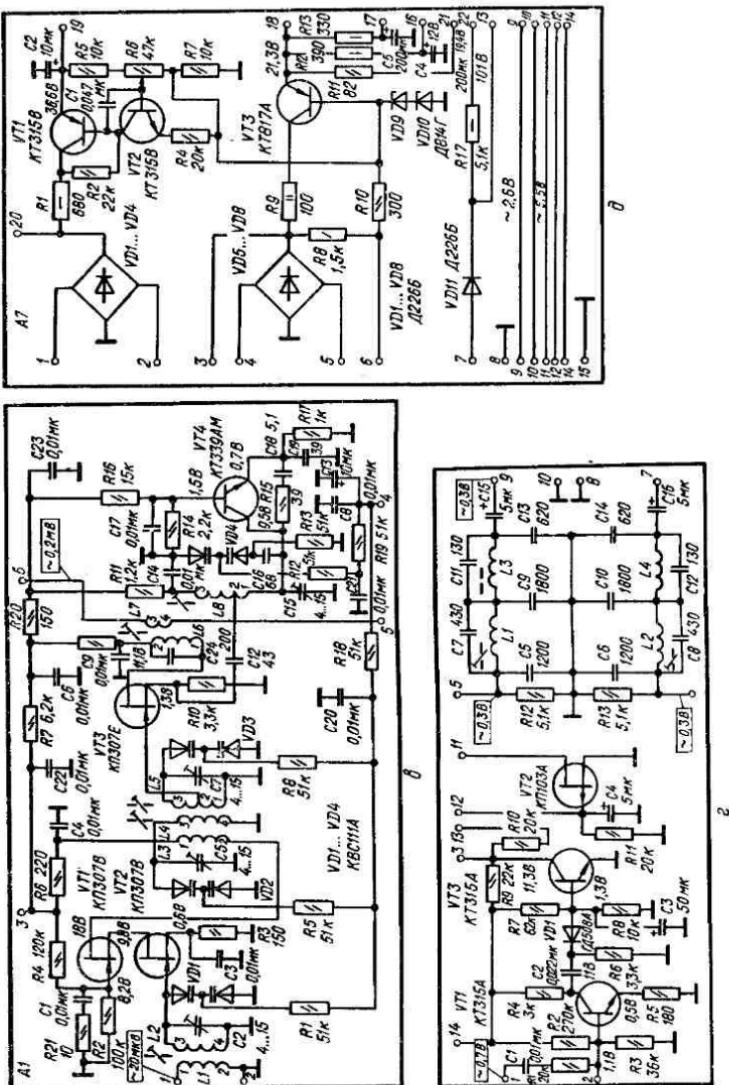

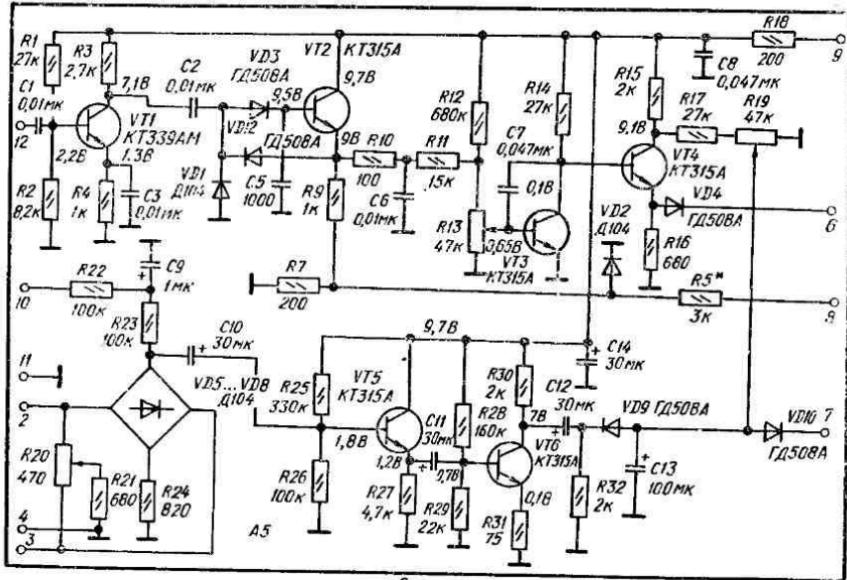

б

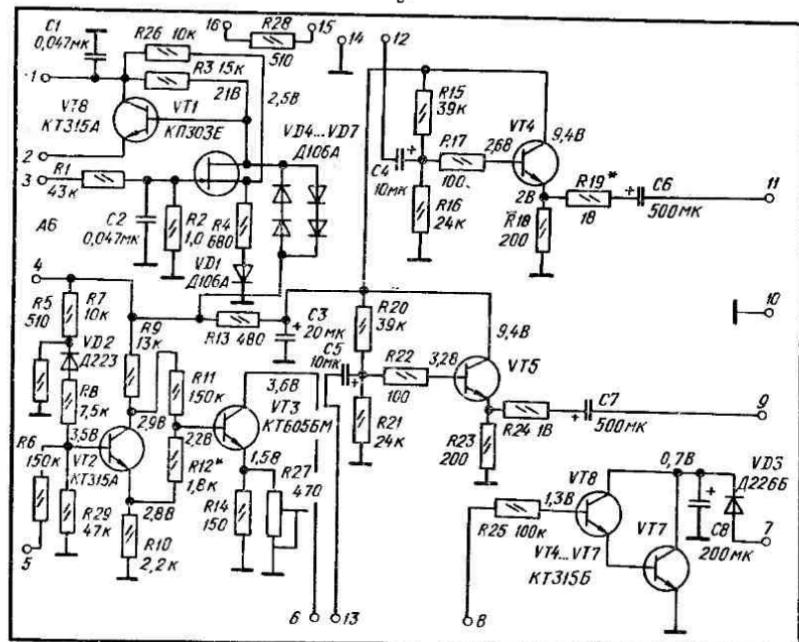

ж

Рис. 40 Принципиальная электрическая схема тюнера «Ласпс-003-стерео»:
 а — блок усилителя ПЧ; б — блок стеродекодера; в — блок УКВ; г — блок фильтров; д —
 блок питания; е — блок индикации; ж — блок управления (переключатели в положении
 «Выключено»)

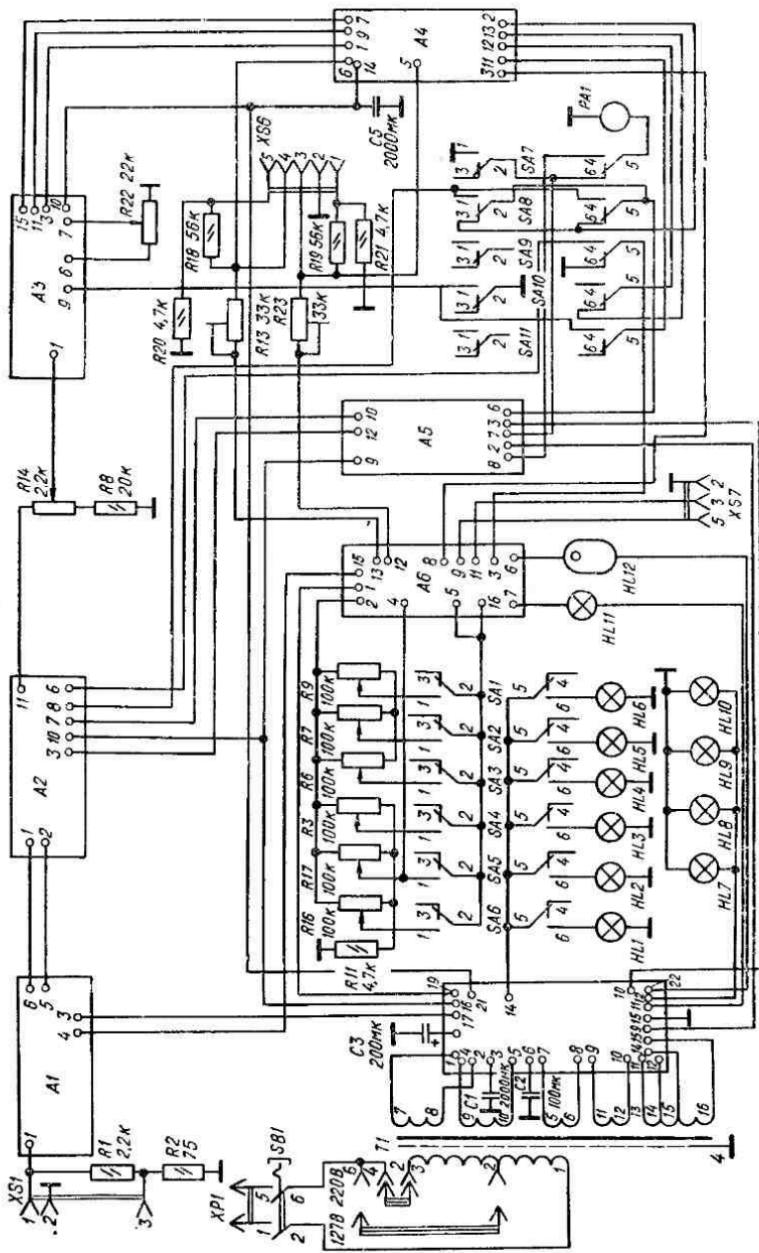


Рис. 41. Схема соединений блоков тюнера «Ласпи-003-стерео»

Каскад на транзисторе $VT7$ — апериодический усилитель с сильной отрицательной обратной связью, необходимой для обеспечения постоянного входного сопротивления. С выхода усилителя ПЧ комплексный стереосигнал поступает на вход СД через резистор $R14$, который выполняет роль регулятора уровня.

Стереодекодер ($A3$) суммарно-разностного типа предназначен для декодирования комплексного стереосигнала, разделения каналов А и В и коррекции предыскажений. Он состоит из четырех усилительных каскадов, каскада восстановления поднесущей частоты, ФНЧ, ФВЧ, детектора, фазоинвертора и суммирующего устройства.

Цепочка $R1C2$ на входе первого каскада ($VT1$) обеспечивает подъем в области надтональных частот. С коллектора транзистора $VT1$ тональная часть спектра комплексного стереосигнала — сигнал $(A + B)$ через ФНЧ ($R6C5C19$) — подается через $R35$ и $R36$ на суммарно-разностное устройство ($R39$, $R40$). С эмиттера транзистора $VT1$ на вход второго каскада подается комплексный стереосигнал.

Второй каскад ($VT2$) выполнен по схеме с умножением добротности за счет глубокой положительной обратной связи. Нагрузкой транзистора $VT2$ является контур восстановления поднесущей частоты ($L1C7R9$), где последняя восстанавливается до 14 дБ. Регулировка добротности контура производится резистором $R9$, регулировка усилителя — $R10$. Через цепочку $R14C8...C10$ полярио-модулированное колебание поступает на резонансный усилитель ($VT3$). Нагрузкой транзистора $VT3$ является полосовой фильтр ($L3C11R17$), трансформатором связанный с детектором.

Детектор выполнен по мостовой схеме на диодах $VD1...VD4$. Продетектированный разностный сигнал $(A - B)$ подается на усилительный каскад с отрицательной обратной связью ($VT4$), а затем — на фазоинвертор, который выполнен на транзисторе $VT5$. С эмиттера транзистора $VT5$ сигнал поступает на суммирующее устройство в противофазе $(B - A)$, с коллектора — в фазе $(A - B)$. На резисторе $R39$ происходит сложение сигналов $(A - B) + (A - B)$, а на резисторе $R40$ — сигналов $(A + B) + (B - A)$. Таким образом, происходит разделение сигналов А и В по двум каналам. На транзисторах $VT6$ и $VT7$ выполнены канальные усилители, с выходов которых сигналы поступают на плату фильтров.

Сигналы $(A - B)$ и комплексного стереосигнала подаются на вход СД через сдвоенные резисторы $R14$, $R22$, которые являются регулятором стереобазы. С его помощью меняется уровень сигнала $(A - B)$. Увеличивая или уменьшая уровень $(A - B)$, можно создать эффект увеличения или уменьшения расстояния между громкоговорителями. Резисторами $R30$, $R31$ устанавливаются максимальные переходные затухания в среднем положении резистора $R14$.

Блок фильтров ($A4$) состоит из фильтров надтональных частот, системы индикации и системы автоматического перехода на стерео- или моноприем. С СД сигналы двух каналов поступают на фильтры, а с них — в соответствующие каналы усилителя ЗЧ или на плату управления. Фильтры надтональных частот (31,25 и 62,5 кГц) состоят из катушек индуктивности $L1...L4$ и конденсаторов $C5...C14$.

Схема управления световым индикатором стереосигнала ($A4$) выполнена на транзисторе $VT1$. При стереоприеме сигнал поднесущей частоты (31,25 кГц) с коллектора транзистора $VT3$ блока СД поступает на базу транзистора $VT1$, усиливается им, детектируется диодом $VD1$ и поступает на базу транзистора $VT3$. Транзистор закрывается, при этом положительное напряжение полностью прикладывается к базе транзистора $VT6$ блока управления ($A6$). Схема автоматического перехода на стерео- или моноприем собрана на полевом транзисторе $VT2$. Она срабатывает при нажатой кнопке $SA11$. При стереосигнале транзистор $VT2$ закрыт. При моносигнале он открывается и малым сопротивлением шунтирует вход фазоинвертора ($VT5$) СД, уменьшая таким образом шумы в монорежиме.

Блок индикации ($A5$) предназначен для управления стрелочным индикатором настройки, а также содержит схему подавления шумов. Схема управления стрелочным индикатором состоит из двух частей — схемы грубой настройки, выполненной на транзисторах $VT1$, $VT2$, и схемы точной настройки

по цепи S -кривой, выполненной на транзисторах $VT5$, $VT6$ и диодах $VD5\dots VD8$, $VD9$. Грубая настройка тюнера осуществляется при нажатой кнопке $SA7$. Сигнал частотой 10,7 МГц подается через конденсатор $C1$ на базу транзистора $VT1$. Усиленный сигнал с коллектора транзистора $VT1$ подается на детектор ($VD1$). Продетектированный сигнал с резистора $R7$ подается на индикатор $PA1$.

Точная настройка тюнера на принимаемую станцию осуществляется при отжатой кнопке $SA7$ с помощью балансного моста ($VD5\dots VD8$). При точной настройке на принимаемую станцию мост сбалансирован сопротивлением $R20$, и напряжение частотой 50 Гц не проходит на базу транзистора $VT5$. Стрелка прибора отклоняется в крайнее правое положение. При отстройке тюнера от принимаемой станции стрелка прибора начинает отклоняться влево.

В тюнере предусмотрена схема подавления шумов. Напряжение ПЧ ($A5$) усиливается транзистором $VT1$ и детектируется диодом $VD3$. Продетектированный сигнал управляет транзисторами $VT2$, $VT3$. При малом уровне сигнала в антenne или при расстройке тюнера транзистор $VT3$ закрыт и через транзистор $VT4$ протекает большой ток. На резисторе $R16$ создается большое падение напряжения, которое открывает диод $VD4$. При нажатой кнопке $SA8$ диод $VD4$ соединяется с базой транзистора $VT7$ ($A2$). Вход транзистора $VT7$ закорачивается и сигнал на выходе уменьшается. Таким образом, при перестройке тюнера схема работает как бесшумная настройка.

На блоке управления ($A6$) расположены системы управления электронной шкалой, АПЧ, индикации стереорежима и схема согласования для прослушивания передач на стереотелефоны. На транзисторах $VT2$, $VT3$ собраны схемы управления и линеаризации электронной шкалы. Схема управления АПЧ выполнена на транзисторе $VT1$. При нажатой кнопке $SA9$ напряжение с выхода частотного детектора поступает на затвор транзистора $VT1$. Изменение напряжения на частотном детекторе вызывает соответствующее изменение напряжения на затворе, а следовательно, и стоке транзистора $VT1$. Напряжение со стока транзистора $VT1$ поступает через эмиттерный повторитель ($VT8$) в блок УКВ и управляет емкостью вариаканых матриц. На транзисторах $VT4$ и $VT5$ выполнены эмиттерные повторители для согласования низкоомных телефонов с выходным сопротивлением канальных фильтров. Система управления индикацией стереорежима собрана на транзисторах $VT6$ и $VT7$. При подаче положительного напряжения с блока фильтров транзистор $VT7$ открывается и загорается лампа индикации стереорежима.


Блок питания ($A7$) состоит из трансформатора $T1$ и соответствующих выпрямителей. Два выпрямителя выполнены по мостовой схеме $VD1\dots VD8$ со стабилизацией напряжения.

Конструкция и детали. Корпус тюнера выполнен из дерева, отделанного под ценные породы. Все органы управления выведены на переднюю панель. Гнезда для подключения антенны, стереотелефонов, усилителя ЗЧ, переключатель напряжения сети, предохранитель и шнур сети выведены на заднюю стенку тюнера.


Все функциональные блоки выполнены печатным монтажом на отдельных платах, которые закреплены на металлическом шасси. Расположение узлов и деталей на платах показано на рис. 42.

В тюнере применены: резисторы $R2$, $R13$, $R26$ ($A6$), $R1$, $R8$, $R9$, $R12$, $R13$, $R17$ ($A7$), $R1$ (шасси) — типа МЛТ; $R35$, $R43$ ($A2$), $R9$, $R10$, $R17$, $R20$, $R31$ ($A3$), $R13$, $R19$, $R20$ ($A5$), $R27$ ($A6$), $R6$ ($A7$), $R3$, $R6$, $R7$, $R9$, $R13$, $R14$, $R16$, $R17$, $R22$ (шасси) — типа СПЗ; остальные — типа BC-0,125; конденсаторы $C7$, $C11$, $C19$ ($A3$) — типа КСО; $C11$, $C12$, $C18$, $C19$ ($A1$), $C7$, $C9$, $C11$, $C13$ ($A2$), $C8$ ($A3$), $C5$, $C6$, $C9$. $C10$ ($A4$) — типа КТ-1; $C2$, $C5$, $C7$, $C15$ ($A1$) — типа КТ-4; $C13$ ($A1$), $C35$, $C37$, $C39\dots C41$ ($A2$), $C1$, $C3$, $C6$, $C12$, $C14\dots C18$, $C20$, $C21$, ($A3$), $C3$, $C4$, $C15$, $C16$ ($A4$), $C9\dots C14$ ($A5$), $C3\dots C9$ ($A6$), $C2$, $C4$, $C5$ ($A7$) — типа К50; остальные — типа К10.

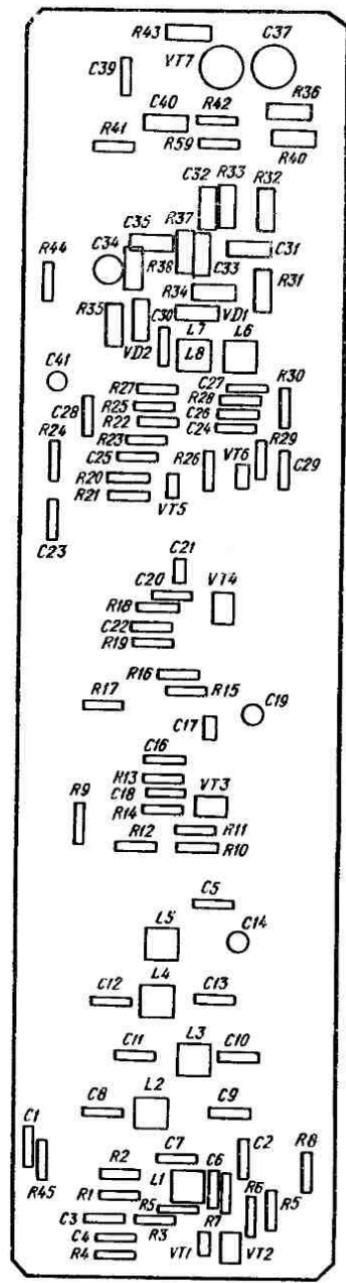
Краткие данные о намоточных узлах. Силовой трансформатор $T1$: обмотка 1—2 — 1200 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,2 мм сопротивлением 63 Ом, обмотка 2—3 — 900 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,2 мм сопротивлением 58 Ом, обмотка 5—6 — 1900 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм сопротивлением 577 Ом, обмотка 7—8 — 480 витков из провода




a

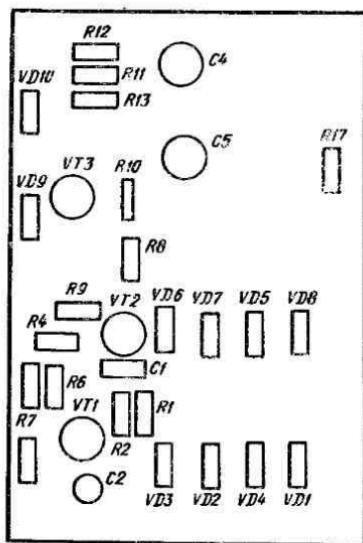


b

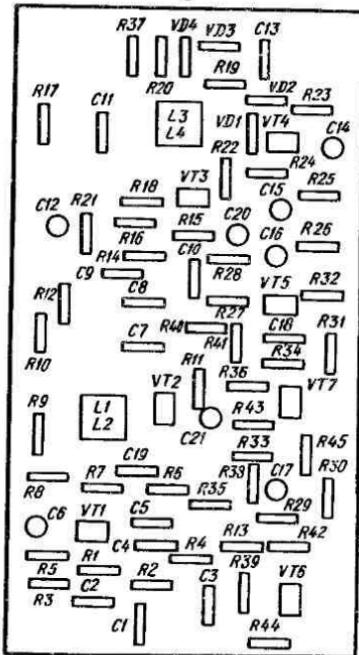


c

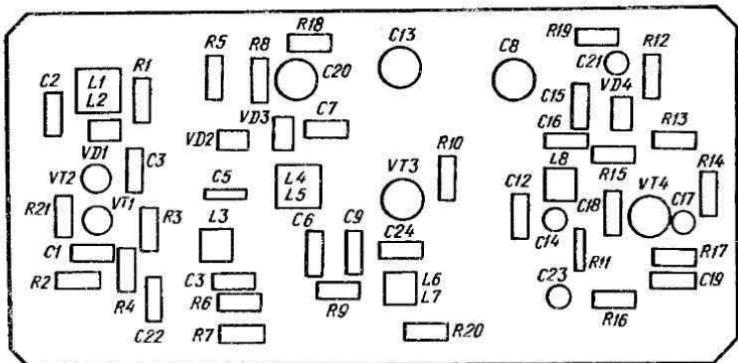


2

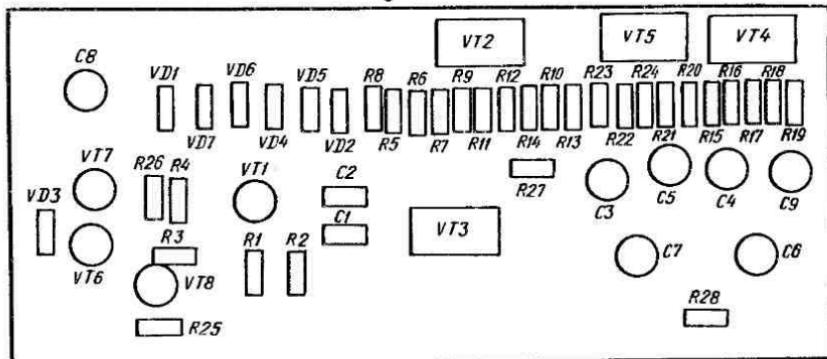

б

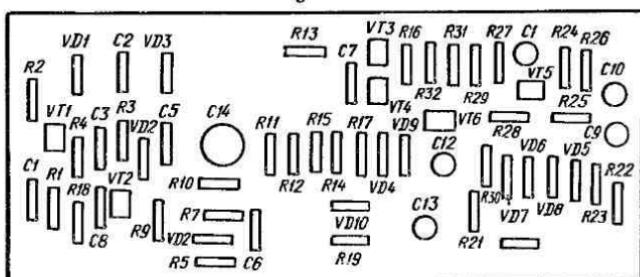

в

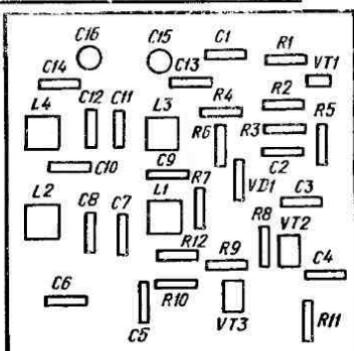

д

Рис. 42. Расположение узлов и деталей на платах УПЧ (а), питания (б), стереодекодера (в), УВК (г), управления (д), индикации (е), фильтров (ж), тюнера «Ласпи-003-стерео»

ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм сопротивлением 156 Ом, обмотка 9—10 — 330 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,2 мм сопротивлением 23 Ом, обмотка 11—12 — 30 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм сопротивлением 11 Ом, обмотка 13—14 — 54 витка, обмотка 14—15 — 34 витка, обмотка 15—16 — 10 витков; все обмотки намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 0,64 мм.

Данные катушек индуктивности приведены в прил. I.

«Сириус-316-пано» — радиола третьей группы сложности, предназначенная для приема передач радиовещательных станций в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ. Радиола имеетстроенную антенну в диапазоне УКВ и АПЧ, гнезда для подключения внешней антенны, магнитофона, внешних акустических систем и заземления.



Основные технические данные

Диапазоны принимаемых волн (частот), м (кГц, МГц):

ДВ	2027...1050 (148...285)
СВ	571,4...186,7 (525...1605)
КВ1	75,9...40 (3,95...7,5)
КВ2	32...24,8 (9,35...12,1)
УКВ	4,56...4,06 (65,8...74)

Чувствительность реальная с внешней антенной в диапазонах, не хуже, мВ:

ДВ	0,2
СВ	0,15
КВ	0,2
УКВ	0,015

Селективность по каналу, не менее, дБ:

соседнему (при расстройке на ± 9 кГц) 26

зеркальному в диапазонах

ДВ, СВ 34

КВ 10

УКВ 26

Промежуточная частота, кГц, МГц:

АМ	465 \pm 2
ЧМ	10,7 \pm 0,1

Регулировка тембра звуковых частот, не менее,

дБ 6

Действие АРУ:

при изменении сигнала на входе приемника на 30 дБ изменение напряжения на выходе приемника, не более, дБ

10

Полоса воспроизводимых звуковых частот, Гц:

АМ	100...3550
ЧМ	100...10000

Выходная мощность, Вт:

номинальная 1

максимальная 4,5

Источник питания Сеть 50 Гц напряжением 220 В

Напряжение питания, В 20

Ток, потребляемый радиолой при отсутствии

сигнала на входе, не более, мА 13

Потребляемая мощность, Вт 40

Продолжение прилож. I

Обозначение по схеме	Катушка	Номер вывода	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Индуктивность, мкГн $\pm 10\%$	Номер распайки (прил. 6)
L7	Гетеродинная СВ			108,5	140	
L8	Связи			1,5-12,5		
L9	Связи	1-2	ПЭВТЛ-1 0,1	22		
L10	ФСС1	4-5	ЛЭП 5×0,06	111	210	
L11	ФСС2					
L12	ФСС3					
L13	Связи	1-2	ПЭВТЛ-1 0,1	14		
L14	ФПЧ	1-4		110		
L15	Связи	3-5		125		

«Ласпи-003-стерео»

Блок УКВ

L1	Входная	1-2	ММ 0,5	5,5		51
L2	Связи	3-4	ПЭВТЛ 0,14	4,5		
L3	УВЧ			5,5		
L4	Связи			5,5		
L5	УВЧ	1-2-3	ММ 0,5	5,5		
L6	ПЧ	1-2	ПЭВТЛ 0,14	9,75		
L7	Связи	3-4		2,5		
L8	Гетеродинная	1-2-3	ММ 0,5	6,25+1		

Блок УПЧ

L1	ФСС1	1-2	ПЭЛШО 0,15	9,75	0,35	52
L2	ФСС2	1-2	ПЭЛШО 0,15	9,75	0,35	
L3	ФСС3					
L4	ФСС4					
L5	ФСС5					
L6	ФПЧ	1-2	ПЭЛШО 0,15	14,5	0,46	
L7	Связи	3-4	ПЭВТЛ-1 0,15	5		

Обозначение по схеме	Катушка	Номер вывода	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Индуктивность, мГн ± 10%	Номер распайки (прил. 6)
L8	Контура днодного ЧМ	1—3—2	ПЭЛШО 0,15	10,5+10,5	1,04	

Блок стереоодекодера

L1	Контура восстановления Связи	1—2	ПЭВТЛ-1 0,1	68	27	
L2	Контура усиления Связи	3—5—4		351+39	400	
L3	Контура усиления Связи	1—2	ПЭВТЛ 0,09	990	1925	
L4	Фильтра	3—4		730		

Блок фильтров

L1... L4	Фильтра	1—2	ПЭВТЛ 0,09	2730	16750	
-------------	---------	-----	------------	------	-------	--

«Меридиан-235»

Блок УКВ						
L1 L2	Входная Связь	1—2 3—4—5	ПЭВТЛ-1 0,23 ММ 0,5	9,5 5,5+3,5		53
L3	УВЧ	1—2—3—4	ММ 0,5	2,5+1,2+1,3		54
L4 L5	ФПЧ Связи	1—2 3—4	ПЭВТЛ-1 0,12	21,5 5,5		55
L6	Дросселя		ПЭВТЛ-1 0,1	До заполнения		
L7	Гетеродин-ная	1—2—3	ММ 0,5	0,75+4,25		56

Блок комбинированный

L1	Входная ДВ	1—2—3	ПЭЛЛО 0,15	5+126+5		57
L2	Входная СВ			7—50		58
L3	Связи	1—2	ПЭВТЛ-1 0,14	35		59
L4	Входная КВ	3—1—4		12,5+13	5	60
L5	Связи	2—4		3,5		